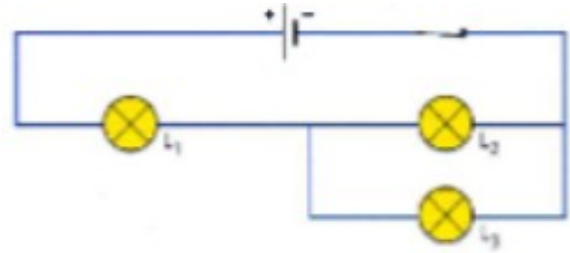


Exercices sur la schématisation du circuit


Exercice 1

Chercher l'erreur.

Le professeur propose le montage ci-dessous:



Ludwine réalise le montage :

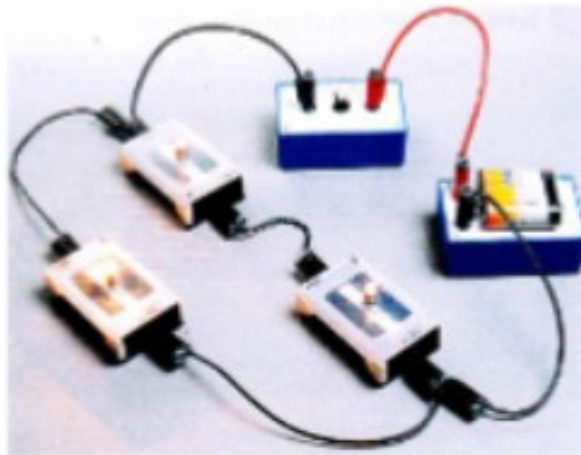

Exercice 2

Schématise le circuit ci-dessous en indiquant les boucles de courant et le sens du courant dans chaque boucle.

