



# Exercice:détermination du point de fonctionnement d'un circuit

Objectif : exploiter des mesures avec le tableur du logiciel Geogebra.

On souhaite déterminer le point de fonctionnement du circuit d'alimentation d'une lampe de poche alimenté par une pile de tension à vide  $U_0=4$  volts et de résistance interne R=20 $\Omega$ :

Le circuit est schématisé ci-dessous:



#### 1. Tracé de la caractéristique de la lampe

Afin de tracer la caractéristique d'une lampe de poche , (A',B') dipôle symétrique, on a relevé les mesures suivantes:

U <sub>A'B'</sub> (V)	0	0,05	0,1	0,2	0,5	0,9	1,5	2	2,5	4
I <sub>A'B'</sub> (mA)	0	24	36	61	81	100	132	155	175	227

Tracer le graphe  $U_{A'B'}=f(I)$  avec le logiciel Geogebra . La démarche consiste à faire correspondre à chaque couple de valeurs (I,U) un point de la caractéristique et de joindre ensuite ces points par un segment . Voir ci-dessous toutes les explications permettant cette réalisation.

#### 2. Tracé de le caractéristique du générateur

Établir l'équation linéaire de la caractéristique du générateur .et tracer la droite sur le graphe précédent .

Cette construction se fait automatiquement à partir de la zone de saisie en bas à gauche de la page.

# 3. Détermination du point de fonctionnement

Déterminer les coordonnées du point d'intersection des deux caractéristiques.

Il suffira de créer manuellement un point à l'intersection des 2 graphes . Ses coordonnées apparaîtront automatiquement.





### 4. Correction:

#### 4.1 Caractéristique de la lampe

Pour tracer la caractéristique de la lampe, il faut placer les valeurs de U et de I dans le tableur du logiciel .

Les valeurs de U seront placées en ordonnée y et Les valeurs de I en abscisse x.

Dans la cellule C2, écrire la formule: **«=(B2,A2)»** =(**abscisse**, **ordonnée**), la sélectionner, maintenir le clic sur le petit carré droit inférieur de la cellule et le tirer vers le bas jusque la cellule **C11** pour faire apparaître la liste des coordonnées des différents points du graphe.

En principe, les points apparaissent alors à l'écran sur la feuille de travail (Attention ! Il faut que l'échelle des axes correspondent aux valeurs maxi des coordonnées. L'adaptation de l'échelle aux valeurs est décrite dans le paragraphe 4,4 ).

#### 4.2 Caractéristique du générateur

La tension aux bornes de la pile est égale à la tension à vide moins la chute de tension provoquée par le passage du courant dans sa résistance . Soit :

$$U_{AB}(V)=U_{\circ}(V)-R(\Omega).I(A) = 4-20.I(mA)x10^{-3}=4-0,02.I(mA)$$

L'écriture de l'équation se fait dans la zone de saisie en bas à gauche. Écrire : f(x)=4-0,02x

Le graphe s'affiche automatiquement

#### 4.3 Affichage de la page complète de Geogebra

Les lignes de commentaires ont été grossies dans le paragraphe suivant







# 4.4 Commentaires de la page

	1-Utilisation du tableur:	Créer les noints de mesure	$f_x$	G /   🗐		] •   🗄 •
	Pour le faire apparâitre:	pour obtenir le graphe		А	В	С
	Clic Affichage/Tableur	C11	1	UA'B'(V)	IA'B'(mA)	-
			2	0	0	(0, 0)
			3	0.05	24	(24, 0.05)
	attention , ici la colonne B	4	0.1	36	(36, 0.1)	
	des points du grappe	5	0.2	61	(61, 0.2)	
	en C2, echre .=(82,A2), p	uis faire un copienglisser	6	0.5	81	(81, 0.5)
	Si los pointe p'enperiesent per e'e	7	0.9	100	(100, 0.9)	
	des axes ne sontoas adaptées aux r	points n'apparaissent pas, c'est parce que les échelles				(132, 1.5)
		elles des axes e, commencer par	9	2	155	(155, 2)
	2-Reglage des ech		10	2.5	175	(175, 2.5)
	Pour modifier l'echelle		11	4	227	(227, 4)
	apparaître la barre d'	putils dessin	12			
₽	Clic sur la dernière icô	ière icône (+) .Une main apparait	13			(0, 4)
/	La déplacer jusqu'aux	axes et faire apparaître la	14			(200, 0)
/	double flèche. Etirer ce	elle-ci, ou la comprimer pour émité droite de l'axe	15			
	obtenir le xmax à l'extré		16			
			17			
	Pour joindre les points: 2solutio	18				
	-soit programmer les cellules :	19				
	"=segment(C2,C3) puis faire ui	20				
	glisser jusque D11	20				
	-ou clic sur la 3eme icone /segi	21				
	suivantmanuellement	22				
	C14		23			
40	-160	0		< III		- F